Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу

«Спецразделы антенно-фидерных устройств»

Вариант 17

Проектирование приёмной АФАР

Выполнил: Лазба Филипп Борисович

студент группы РТ-42

Руководитель: Чистюхин В.В.

Москва

2021

Оглавление

1	Tex	иническое задание	3	
2	Pac	ечёт параметров	4	
	2.1	Расчёт относительного уменьшения возбуждения на краю антенны	4	
	2.2	Расчёт межелементного расстояния	4	
	2.3	Расчёт количества элементов	4	
	2.4	Выбор схемы разводки и расчёт энергетического потенциала АФАР	5	
	2.5	Расчёт точности выставки луча	7	
	2.6	Выбор и расчёт элементарного излучателя	7	
Cı	писо	к источников	9	
П	Приложение А: Моделирование излучателя			
П	Приложение В: Моделирование антенной решётки			

Техническое задание

Спроектировать приёмную АФАР с заданными параметрами:

Коэффициент усиления	$K_p = 15$ дБ
Коэффициент шума	$K_{\mathrm{m}}=3.2$ дБ
Количество разрядов фазовращателя	p = 3
Длина волны	$\lambda = 5$ cm
Угол сканирования	$\theta_{\rm ck}=\pm18^{\circ}$
Ширина луча по уровню 0.5 oX	$\theta_{X0.5} = 3^{\circ}$
Ширина луча по уровню 0.5 oY	$\theta_{Y0.5} = 4^{\circ}$
Уровень боковых лепестков	$t \leqslant -19$ дБ

Рассчитать:

- ullet Энергетический потенциал $\Pi_{\Pi PM}$
- Количество элементов N
- Межэлементное расстояние d
- \bullet Ошибку наведения луча $\delta\theta_x,\delta\theta_y$
- ullet Параметр относительного уменьшения возбуждения на краю антенны Δ

Расчёт параметров

Расчёт относительного уменьшения возбуждения на краю антенны

Для обеспечения требуемого УБЛ используем распределение со спадающей к краям амплитудой вида косинус на пьедестале. $t \approx -(13+13\Delta+22\Delta^2)$ Решив квадратное уравнение получим $\Delta = 0.3$.

Расчёт межелементного расстояния

Для углов $\theta_{\rm ck} \leqslant 45^{\circ}$ можно применять «мягкую» формулу: $d \leqslant \frac{\lambda}{sin\theta_{\rm L} + sin\theta_{\rm ck}}$, где $\theta_{\rm L}$ – направление дифракционного максимума, которое мы найдём, воспользовавшись формулой для аппроксимации ДН элемента:

$$f(\theta) = \cos^a(\theta)$$

$$\cos^{2\alpha}\!\theta_{\rm ck}^\circ = 1/2$$

$$\alpha = 0.5 \cdot \frac{log 0.5}{log(cos(18^\circ))} = 6.91$$

$$\cos^{2\alpha}\theta_{\mathrm{A}}^{\circ} = t = 0.013$$

$$\theta_{\rm Д}=arccos(\sqrt[2\alpha]{t_{\rm eg}})=43.24$$

Отсюда d = 5.03 см

Расчёт количества элементов

Из формулы для вычисления количества элементов по заданным $\Delta \theta_{0.5}$ и Δ найдём N_1 и N_2 - число элементов на каждой стороне антенны.

$$N_1 = \frac{(1 + 0.636 \cdot \Delta^2) \cdot 51^{\circ} \cdot \lambda}{\theta_{0.5x} \cdot d} = 18$$

$$N_2 = \frac{(1 + 0.636 \cdot \Delta^2) \cdot 51^{\circ} \cdot \lambda}{\theta_{0.5y} \cdot d} = 14$$

Линейный размер решётки равен $N_i \cdot d$, отсюда длина и ширина решетки

$$L = 90.5cmW = 70.4cm$$

Общее число элементов $N = N_1 \cdot N_2 = 252$

Выбор схемы разводки и расчёт энергетического потенциала АФАР

Одноэтажная схема

Рассмотрим одноэтажную схему разводки (Рис. 2.1). Используем сумматор на 256. Неиспользуемые входы сумматора включим на согласованную нагрузку.

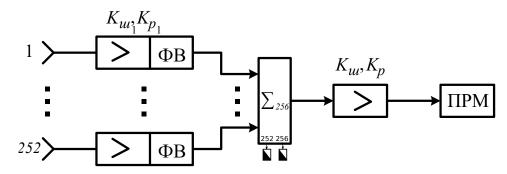


Рис. 2.1: Одноэтажная схема разводки

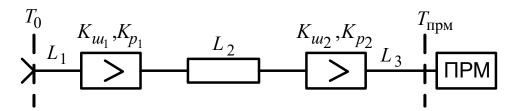


Рис. 2.2: Схема прохождения сигнала по одному каналу

Условимся, что

Погонные потери в соединительных кабелях (до МШУ)	1 дБ/м
Потери на ФВ	3 дБ
Омические потери в одном сумматоре $L_{1\Sigma}$	0.5 дБ
Потери в соединительных кабелях	1 дБ
Потери в соединительном кабеле между АФАР и ПРМ	0.5 дБ

Найдём потери в кабеле как $L_{\rm каб}=l_{\rm каб}\cdot\sqrt{L^2+W^2}/2=0.6$ дБ Возьмём потери в кабеле и фильтре МШУ $L_1=0.8$ дБ =1.2

$$L_2 = L_{\Phi \mathrm{B}} + L_{\Phi \mathtt{H} \mathtt{J}} + L_{1\Sigma} \cdot N_{\mathtt{9}} = 1 + 3 + 0.5 \cdot 8 = 8 \; \mathtt{д} \mathtt{B} = 6.3$$

$$L_3 = 0.5 \text{ дБ} = 1.1$$

$$L_{\Sigma} = L_1 + L_2 + L_3 = 8.77$$
 д $B = 7.5$

Рассчитаем K_{mg}

$$K_{\text{m}_{\Sigma}} = K_{\text{m}}L_1 + \frac{(L_2-1)L_1}{K_p} + \frac{(K_{\text{m}}-1)L_1L_2}{K_p} + \frac{(L_3-1)L_1L_2}{K_p^2} + \frac{L_1L_2L_3}{K_p^2} =$$

$$= 2.5 + 0.2 + 0.26 + 0.0009 + 0.0085 = 2.97 \text{ дБ}$$

Отношение остальных слагаемых к первому около 18.8

Проверим
$$\frac{L_\Sigma}{K_p} \leqslant 0.1 \div 0.5$$

$$\frac{L_\Sigma}{K_p} = 7.5/32 = 0.24$$

Двухэтажная схема

Целесообразно применить активную разводку с двухэтажной схемой (Рис. 2.3). Исходя из соображений баланса экономических затрат и коэффициента шума разбиваем решетку на 32 подрешетки по 8 элементов.

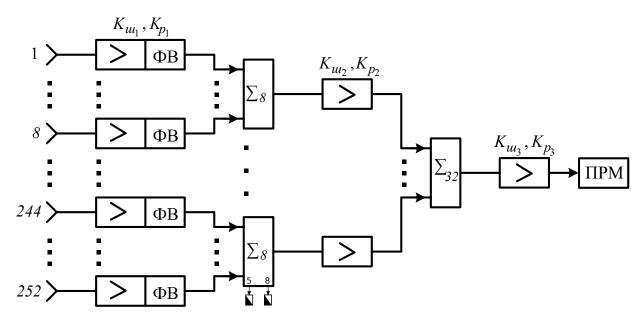


Рис. 2.3: Двухэтажная схема разводки

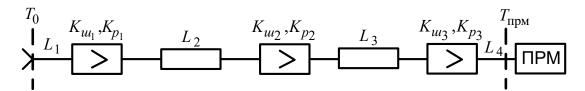


Рис. 2.4: Схема прохождения сигнала по одному каналу

На Рис. 2.4

 L_1 — потери в соединительном кабеле между излучателем и МШУ, а так же потери во входном фильтре. $L_1=0.8~{
m дB}=1.2$

 L_2 – потери в ФВ, первых сумматорах и соединительных кабелях.

$$L_2 = L_{\Phi B} + L_{\Phi H A} + L_{1\Sigma} \cdot N_{9} = 1 + 3 + 0.5 \cdot 3 = 5.5 \; д = 3.6$$

 L_3 – потери в остальных сумматорах и соединительных кабелях.

$$L_3 = L_{\Phi$$
ид} + $L_{1\Sigma} \cdot N_{
m 92} = 1 + 0.5 \cdot 5 = 3.5$ дБ $= 2.2$

 L_4 – потери в соединительном кабеле между МШУ и ПРМ. $L_4 = 0.5 \; {\rm дB} = 1.1$

Для такой схемы коэффициент шума рассчитывается по следующей формуле:

$$\begin{split} K_{\text{\tiny III}\Sigma} &= K_{\text{\tiny III}} L_1 + \frac{(L_2 - 1)L_1}{K_p} + \frac{(K_{\text{\tiny III}} - 1)L_1L_2}{K_p} + \frac{(L_3 - 1)L_1L_2}{K_p^2} + \frac{(K_{\text{\tiny III}} - 1)L_1L_2L_3}{K_p^2} + \\ &+ \frac{(L_4 - 1)L_1L_2L_3}{K_p^2} + \frac{L_1L_2L_3L_4}{K_p^3} = 2.4966 + 0.0963 + 0.1460 + 0.0053 + 0.0103 = 2.75 \end{split}$$

Отношение остальных слагаемых к первому около 10.3

Проверим
$$\frac{L_{\Sigma}}{K_p} \leqslant 0.1 \div 0.5$$

$$\frac{L_{\Sigma}}{K_n} = 4.7/32 = 0.12$$

Необходимость перехода к Зэтажной схеме отсутствует.

Расчёт энергетического потенциала АФАР

$$\Pi_{\Pi PM} = \frac{S_{9 \oplus \Phi}}{T_{9 \oplus \Phi}}$$

$$S_{9 \oplus \Phi} = A \cdot S_1 \cdot \sigma = A \cdot L \cdot W \cdot \sigma = 0.5 \cdot 90.5 \cdot 70.4 \cdot 0.7 = 2232$$

$$T_{9 \oplus \Phi} = T_0 \cdot (K_{\text{III}\Sigma} - 1) = 290 \cdot (2.755 - 1) = 509$$

$$\Pi_{\Pi PM} = 2232/509 = 4.39 \text{ (cm}^2/K)$$

Расчёт точности выставки луча

Ошибка наведения луча АР в данной плоскости может быть рассчитана по формуле:

$$\delta\theta = \frac{9 \cdot \Delta\theta_{0.5}}{N \cdot 2^p} \\ \delta\theta_x = 0.19^\circ = 11'24'' \\ \delta\theta_y = 0.32^\circ = 19'12''$$

Выбор и расчёт элементарного излучателя

Ввиду симметричности по осям и малых размеров угла сканирования ($\theta_{ck} = \pm 18 : \circ$) целесообразно применение в качестве излучателя спиральной антенны. Схема построения спиральной антенны показана на Рис 2.5.

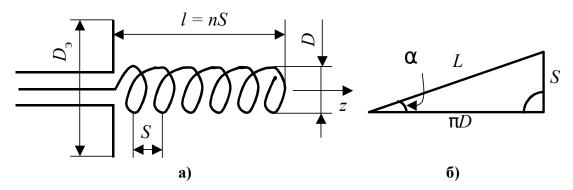


Рис. 2.5: Цилиндрическая спиральная антенна (а) и развертка ее витка (б)

Экраном может служить металлическая поверхность АР. Выберем оптимальный режим режим осевого излучения. При этом режиме $L=\lambda$ и угол намотки $\alpha=12^\circ.$

Для углов $\alpha=12\div 17^\circ$ применима следующая формула вычисления параметров:

Для углов
$$\alpha=12\div 17$$
 применима следующая с $\Delta\theta_{0.5}=2\theta_{\rm ck}=\frac{52^{\circ}\cdot\lambda}{L}\sqrt{\frac{\lambda}{l}}$ Получаем $l=\frac{52^{2}\lambda}{4\theta_{\rm ck}^{2}}=\frac{2704\cdot5}{4\cdot324}=10.43$ см Шаг намотки $S=L\cdot sin\alpha=5\cdot sin12^{\circ}=1.04$ см Диаметр намотки $D=\frac{L\cdot cos\alpha}{\pi}=1.56$ см Количество витков $n=l/S=10.04$ витков

Волновое сопротивление излучателя: $Z_{\text{вх}} = \frac{140 \cdot L}{\lambda} = 140 \text{ Ом}$

Список источников

- 1. В.В. Чистохин, К.С.Лялин. Проектирование антенно-фидерных устройств: Методические указания к практическим занятиям по курсу "Антенно-фидерные устройства". М.: МИ-ЭТ, 2001. С. 116.
- 2. B.B. Чистюхин, K.C.Лялин. Практические занятия по курсу "Антенно-фидерные устройства". М. : МИЭТ, 2010. С. 112.
- 3. B.B. Чистюхин. Антенно-фидерные устройства: Учебное пособие. М. : МИЭТ, 2010. С. 178.
- 4. \mathcal{A} . M. \mathcal{C} азонов. Антенны и устройства СВЧ. М. : Высшая школа, 1988. С. 434.
- 5. Д.В.Приходько. Лабораторные работы по курсу «Проектирование Антенно-Фидерных устройств». 2021. URL: https://github.com/dee3mon/.
- 6. Ф.Лазба. Репозиторий курсового проекта / GitHub. 2021. URL: https://github.com/lazbaphilipp/AFD-coursework.

Приложение А: Моделирование излучателя

Рассчитаем антенну с помощью Keysight EmPRO. Диаграмму направленности в плоскостях X,Y можно увидеть на Рис. А.1.

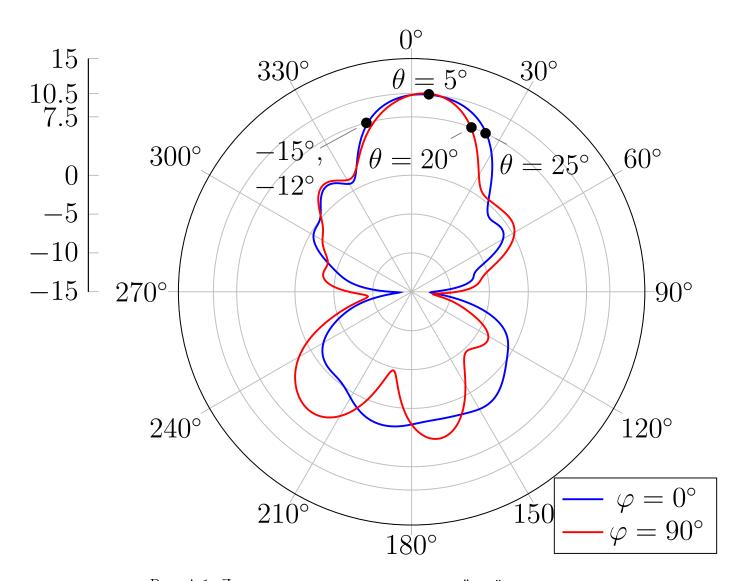


Рис. А.1: Диаграмма направленности рассчётной антенны

По графику видно, что отклонение главного луча составило 5° и ширина луча по оХ и оУ равна соответственно 40° и 32° , что соотносится с требованием $\theta_{\rm ck}=\pm 18^{\circ}$ из ТЗ.

Приложение В: Моделирование антенной решётки

Перенесём данные в MATLAB и проведём дополнительные рассчёты. На Рис. В.1 и В.2 показаны ДН для плоскостей оХZ и оYZ ($\varphi_{x,y}=0,90^\circ$) для углов $\theta_0=-18^\circ,0^\circ,18^\circ$. Для наглядности на них приведены ДН излучателя, нормированные к K_y системы.

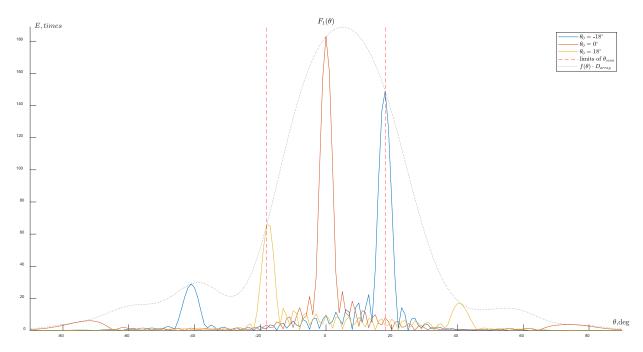


Рис. В.1: ДН системы в плоскости oXZ

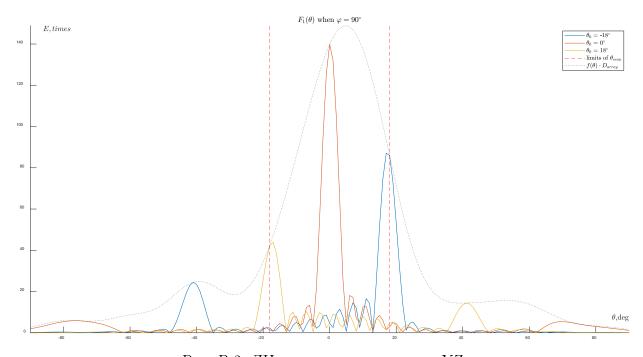


Рис. В.2: ДН системы в плоскости оҮ Z